
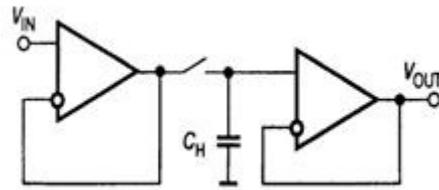


Схема выборки-хранения.

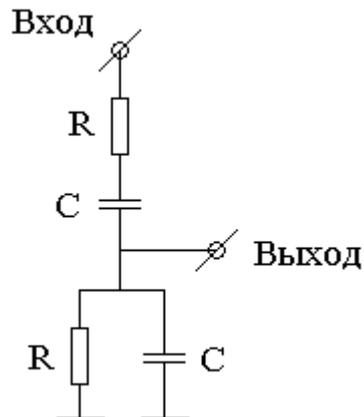



Цепочка Вина. Генератор синусоиды.

Цепочка Вина



делит входной сигнал ровно в три раза и без фазового сдвига на частоте $\omega = \frac{1}{RC}$.

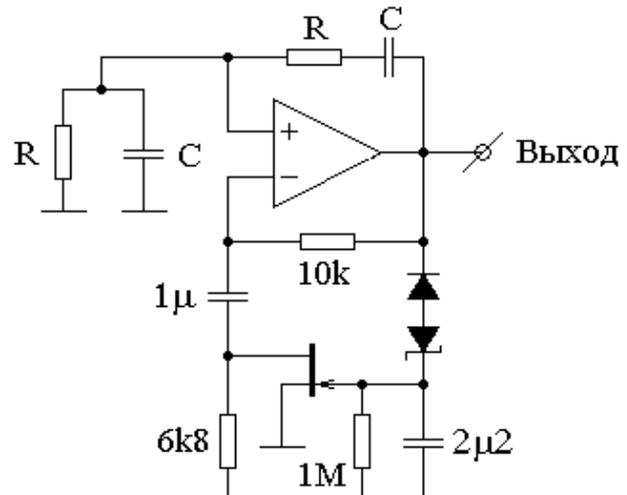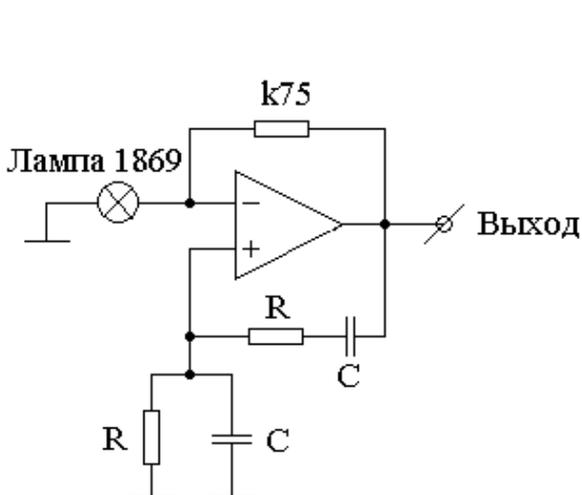Такую цепочку можно использовать для создания генератора синусоиды. Два варианта такого генератора представлены на следующих рисунках.



Аналоговый перемножитель К525ПС2. Синхронный детектор.